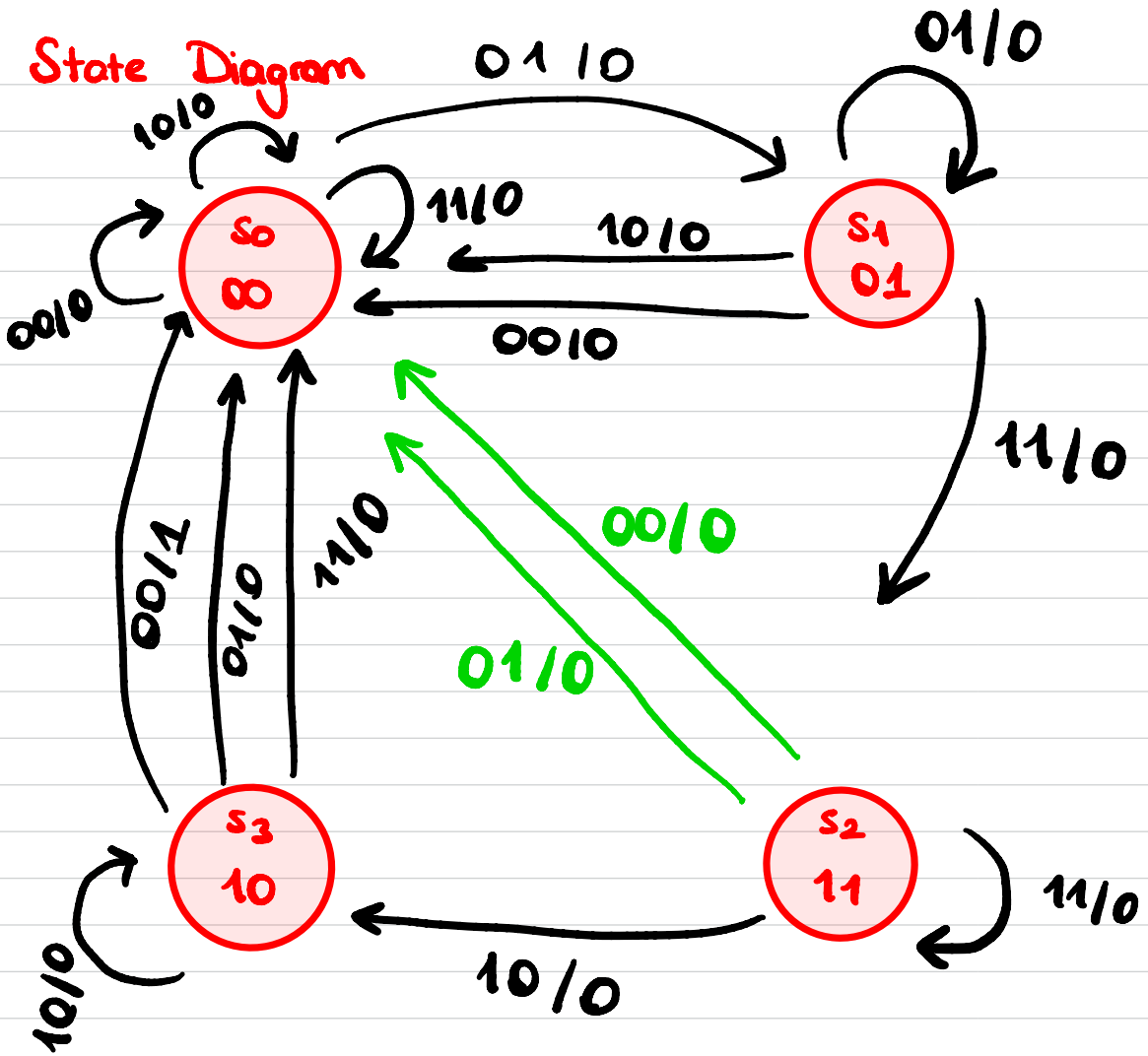


# State Diagram



# State Table

A	B	a b	A(t+1)	B(t+1)	out
0	0	00	0	0	0
0	0	01	0	1	0
0	0	10	0	0	0
0	0	11	0	0	0
0	1	00	0	0	0
0	1	01	0	1	0
0	1	11	1	1	0
0	1	10	0	0	0
1	1	00	0	0	0
1	1	01	0	0	0
1	1	11	1	1	0
1	1	10	1	0	0
1	0	00	0	0	1
1	0	01	0	0	0
1	0	11	0	0	0
1	0	10	1	0	0

Output

AB		00	01	11	10
ab	00				1
	01				
	11				
	10				

$$= a'b' A \cdot B'$$

$A(t+1)$

AB		00	01	11	10
ab	00				
	01				
	11		1	1	
	10			1	1

$$A(t+1) = ab B + ab'A$$

$B(t+1)$

		AB			
		00	01	11	10
ab	00				
	01	1	1		
	11		1	1	
	10				
	00				

$$B(t+1) = abB + a'b'A'$$